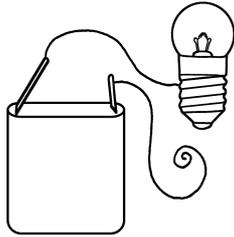


Exercice 2_note si le circuit est **ouvert** ou **fermé**.




1




2



3

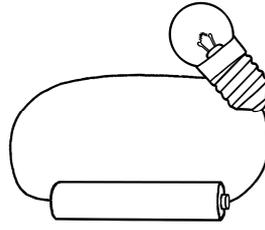


4

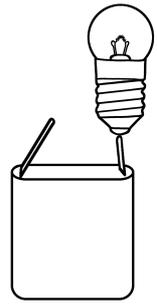


5

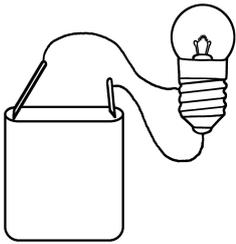Exercice 2_note si le circuit est **ouvert** ou **fermé**.




1

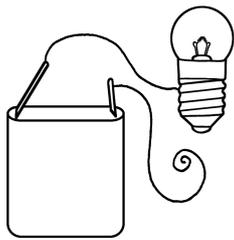


2



3

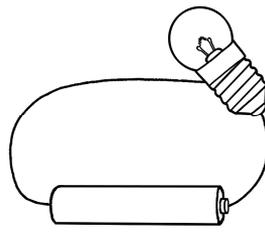

4

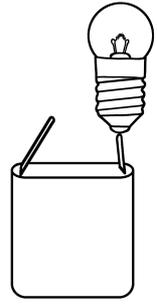


5

Exercice 2_note si le circuit est **ouvert** ou **fermé**.




1

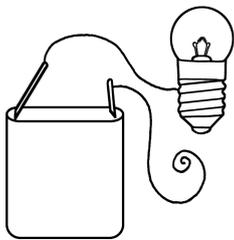

2



3

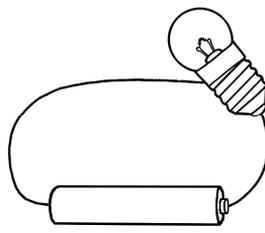

4



5