
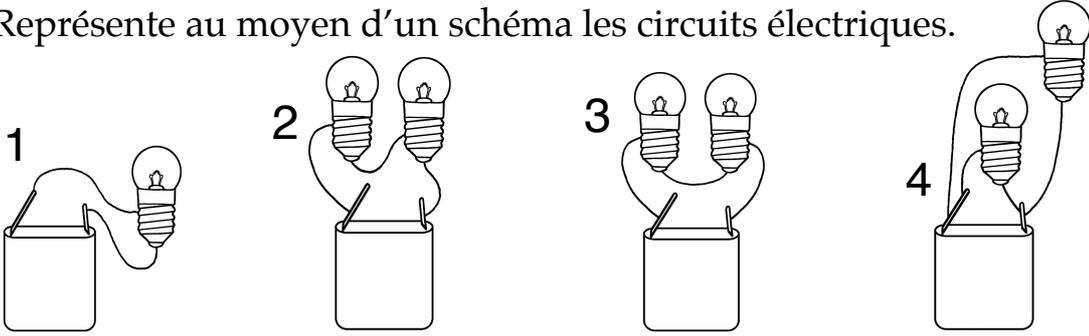


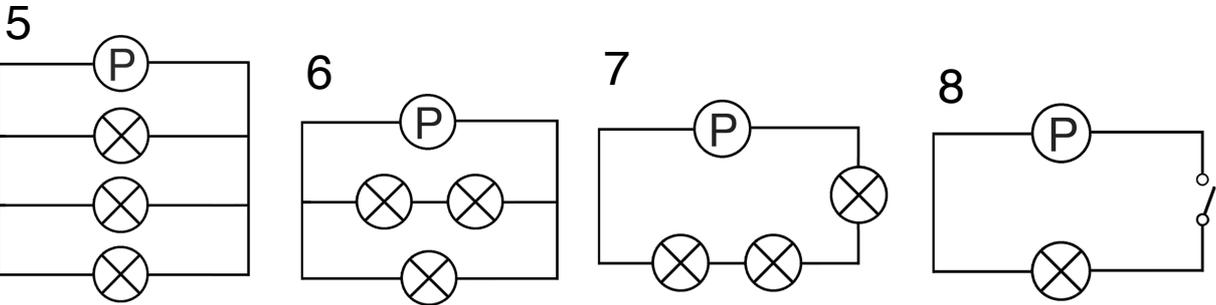Exercice 3_ représentation des circuits électriques

Représente au moyen d'un schéma les circuits électriques.




Représente chaque schéma par un dessin "réaliste".



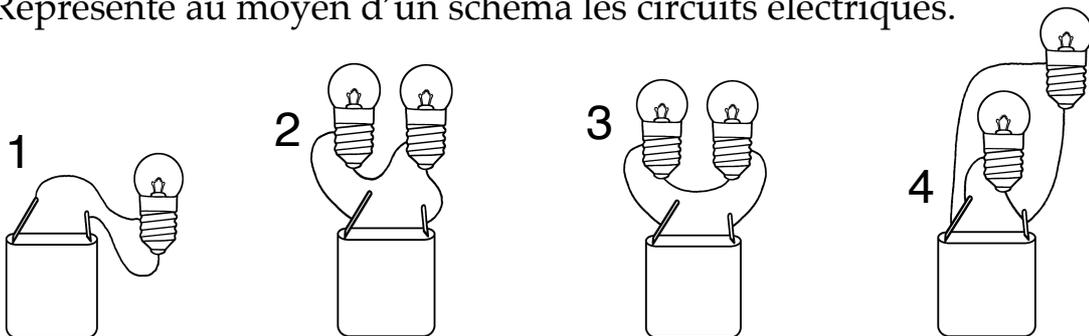Exercice 3_ représentation des circuits électriques

Représente au moyen d'un schéma les circuits électriques.



Représente chaque schéma par un dessin "réaliste".

