
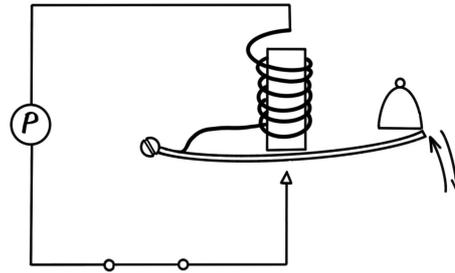


La sonnette électrique


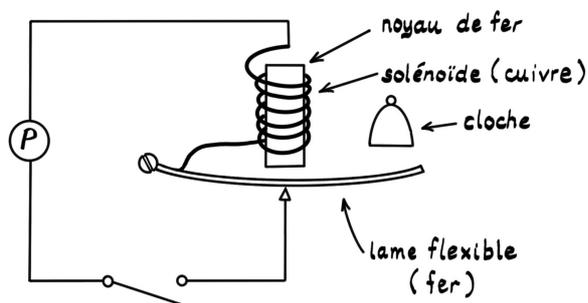
J'ai dessiné le schéma d'une sonnette électrique à **2 moments** différents. Tu peux compléter les dessins et tu dois pouvoir donner une **explication du fonctionnement** de la sonnette.



www.jeanduperrex.ch

La sonnette électrique

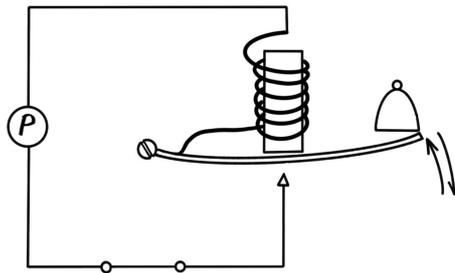
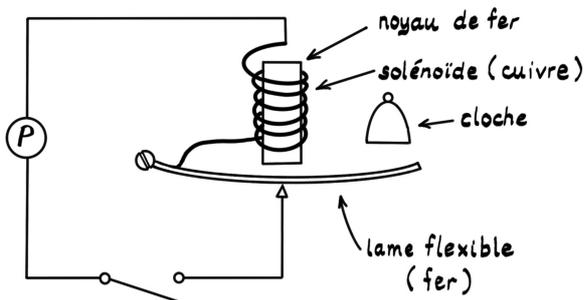
J'ai dessiné le schéma d'une sonnette électrique à **2 moments** différents. Tu peux compléter les dessins et tu dois pouvoir donner une **explication du fonctionnement** de la sonnette.



www.jeanduperrex.ch

La sonnette électrique

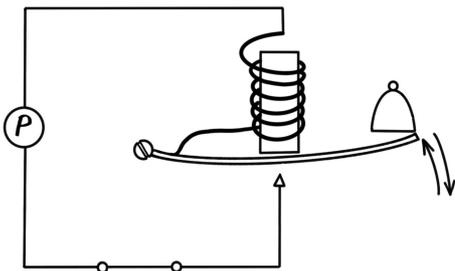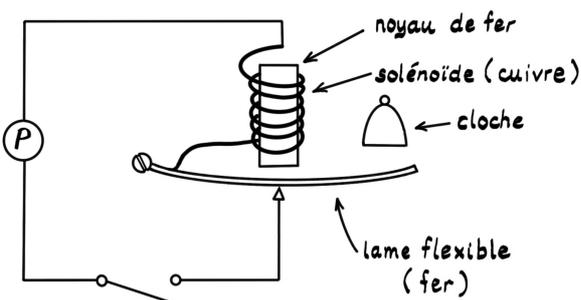J'ai dessiné le schéma d'une sonnette électrique à **2 moments** différents. Tu peux compléter les dessins et tu dois pouvoir donner une **explication du fonctionnement** de la sonnette.



www.jeanduperrex.ch