

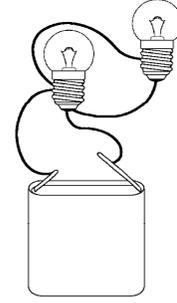
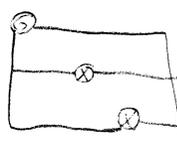
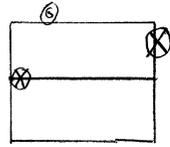
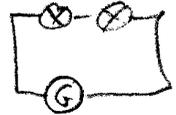
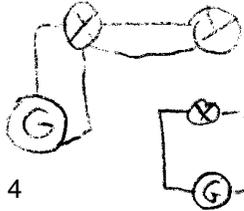
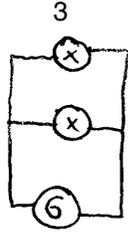
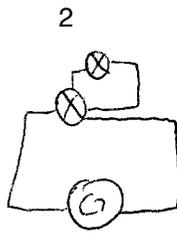
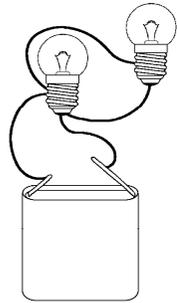
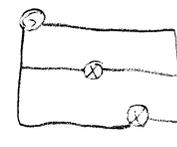
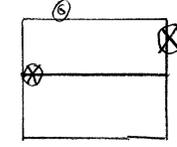
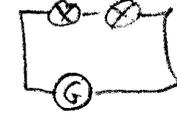
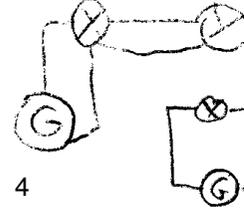









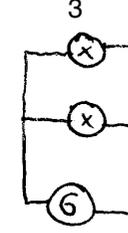
7 élèves ont tenté de faire le schéma de ce circuit.
Lequel est le meilleur?



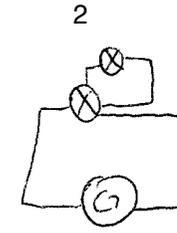7 élèves ont tenté de faire le schéma de ce circuit.
Lequel est le meilleur?



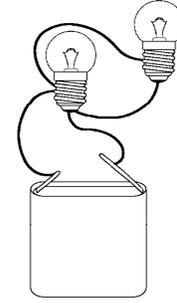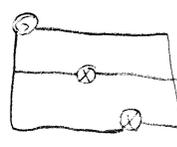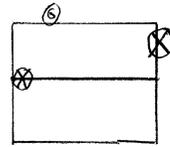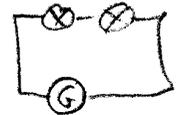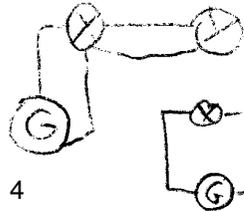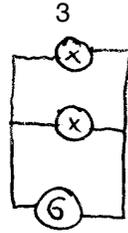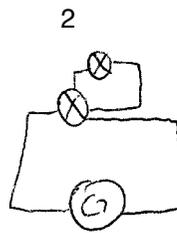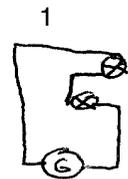7 élèves ont tenté de faire le schéma de ce circuit.
Lequel est le meilleur?



7 élèves ont tenté de faire le schéma de ce circuit.
Lequel est le meilleur?

