## Montage en parallèle Montage en série Montage mixte Les lampes sont alignées comme Les lampes sont reliées séparément au générateur. les perles d'un collier sur le même fil. Les lampes A, B et C brillent Les lampes A, B et C brillent avec A brille mieux que B et C. avec la même forte intensité. la même faible intensité. Si je dévisse l'ampoule B. Si je dévisse l'ampoule B Si je dévisse l'ampoule B. seule B s'éteint. A, B et C s'éteignent. B et C s'éteignent.



